

绝密 ★ 考试结束前

全国 2018 年 4 月高等教育自学考试

电子技术基础(三)试题

课程代码:04730

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分


注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是符合题目要求的,请将其选出。

1. 某实际电压源的开路电压为 15V,短路电流为 5A,当它外接负载为 2Ω 时,负载上流过的电流为
 - 2.5A
 - 3A
 - 5A
 - 10A
2. 在由 L 和 C 串联而成的正弦交流电路中,若 $X_L > X_C$,则总电压 u 与电流 i 的相位关系为
 - u 超前于 i 90°
 - u 滞后于 i 90°
 - u 与 i 反相
 - u 与 i 同相
3. 已知正弦交流电压 $u_1 = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$ V,则与 u_1 相位相反的电压 u_2 的初相位为
 - 180°
 - 90°
 - 180°
 - 90°
4. 半导体中的两种电流类型为
 - 正电流和负电流
 - 电子电流和常规电流
 - 电子电流和空穴电流
 - 正向电流和反向电流
5. 已知某电流并联负反馈放大电路的开环电流增益为 100,反馈系数为 0.99,则闭环电流增益等于
 - 0.99
 - 1
 - 99
 - 101

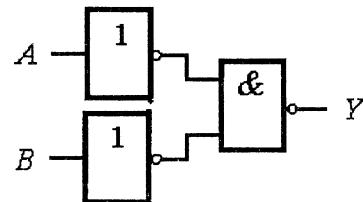6. 集成运算放大器是一个
 A. 直接耦合的多级放大器 B. 单级放大器
 C. 阻容耦合的多级放大器 D. 变压器耦合的多级放大器
7. 积分运算电路能将
 A. 三角波转变成尖脉冲波 B. 尖脉冲波转变成三角波
 C. 矩形波转变成三角波 D. 三角波转变成矩形波
8. 将半波或全波整流电压转换成恒定的直流电压的过程称为
 A. 滤波 B. 交流到直流转换
 C. 衰减 D. 纹波压缩
9. 当单相桥式整流电路处于输入电压的正半周时，下列关于二极管状态的说法，正确的是
 A. 一个二极管正向偏置 B. 所有二极管正向偏置
 C. 所有二极管反向偏置 D. 两个二极管正向偏置
10. 一位八进制数可以用二进制数来表示的位数是
 A. 1位 B. 2位 C. 3位 D. 16位
11. 逻辑函数变量的取值范围是
 A. 0 B. 1 C. 0 或 1 D. 0-9
12. 能使题12图输出 $Y=0$ 的 A, B 取值有
 A. 1 种 B. 2 种 C. 3 种 D. 4 种



题 12 图

13. 若在编码器中有 18 个编码对象，则要求输出二进制代码位数为
 A. 2位 B. 3位 C. 4位 D. 5位
14. 对于 T 触发器，欲使 $Q^{n+1} = Q^n$ ，应使输入 T 为
 A. 0 B. 1 C. Q^n D. $\overline{Q^n}$
15. 可编程阵列逻辑器件的英文缩写是
 A. PLA B. PAL C. EPLD D. GAL


非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。

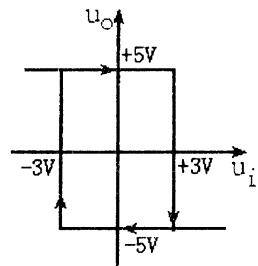
16. 某元件的电压和电流采用的是非关联参考方向，当功率 $P < 0$ 时，表明该元件此时为_____功率。
17. 若电源电压有效值保持不变而仅频率有提高，则由 R 和 C 串联而成的正弦交流电路的电流有效值将_____。
18. 已知相量电流 $\dot{I} = 5\angle -60^\circ \text{ A}$ ，角频率 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ ，流过 $L = 1 \text{ H}$ 的电感，则产生在电感两端的相量电压 $\dot{U} = \underline{\hspace{2cm}}$ V。
19. 晶体三极管作为放大器工作时，其发射结应正偏，集电结应_____。
20. 在共发射极、共基极、共集电极三种基本组态的放大电路中，功率放大能力最强的是_____。
21. 电流负反馈能够稳定输出_____。
22. 理想集成运算放大器工作在线性区时具有虚短和_____两个特点。
23. 迟滞电压比较器的输出输入特性曲线如题 23 图所示，
当 $u_i > +3 \text{ V}$ 时，输出电压 $u_o = \underline{\hspace{2cm}}$ V。
24. 单相半波整流电路中，二极管在输入信号的_____周期内导通。
25. 三端集成稳压器 CW7912 的输出电压为_____V。
26. 1001 个 1 进行异或，其结果是_____。
27. 逻辑函数 $F = \overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} + AB = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
28. 2" 选 1 数据选择器有_____位地址码。
29. 欲使 D 触发器按 $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$ 工作，可使 D 触发器的输入端 D = _____。
30. PROM 中包含一个固定连接的与阵列和可编程连接的_____器件。



题 23 图

三、分析题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。

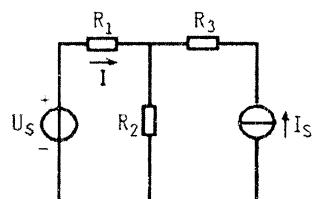31. 如题 31 图所示电路中，已知 $I_s = 5 \text{ A}$ ， $U_s = 120 \text{ V}$ ， $R_1 = R_3 = 3\Omega$ ， $R_2 = 12\Omega$ 。试用叠加原理计算电流 I 的值。



题 31 图


32. 单相桥式电容滤波电路如题 32 图所示，其中变压器副方电压有效值 $U_2 = 10 \text{ V}$ ，

$$R_L C \approx 4 \times \left(\frac{T}{2}\right)$$

式中 T 为交流电源的周期。要求：

(1) 负载电阻开路时的输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 等于多少？

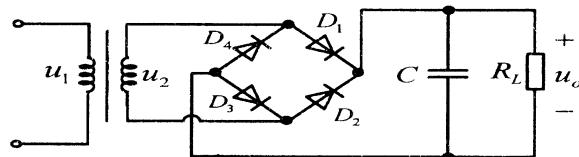
(2) 若一只整流管和滤波电容同时开路，则输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 等于多少？



题 32 图

33. 题 33 图所示电路中的运放均为理想运放。要求：

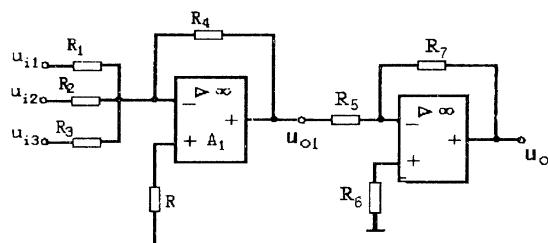(1) 写出 u_{o1} 与 u_{i1} 、 u_{i2} 和 u_{i3} 的关系式；(2) 写出 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 和 u_{i3} 的关系式。



题 33 图

34. 求下列真值表的最简与或表达式（卡诺图法）。

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

35. 设计一个用与非门组成的组合逻辑电路，当输入的三位二进制数 I_2, I_1, I_0 大于等于 3 时，输出为 1。要求：

列出真值表或画出卡诺图，写出最简与非式，画出逻辑电路图。


36. 某编码器的真值表如下，试分析其工作情况：

- (1) 它是几线编码器？
- (2) 编码信号是高电平还是低电平有效？
- (3) 编码信号 $K_0 \sim K_7$ 间有何约束条件？
- (4) 当 K_5 信号请求编码时， $Y_2 Y_1 Y_0$ 为多少？


K_0	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

(设未列出的输入组合不能出现)

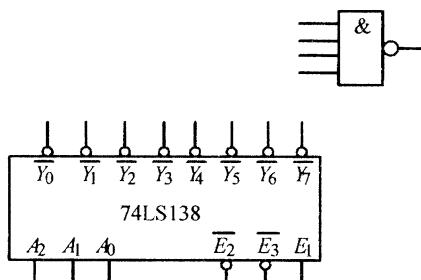37. 试画出用3线—8线译码器74LS138和门电路产生 $F = \overline{B}\overline{C} + ABC$ 输出逻辑函数的逻辑图。



38. 题 38 图所示为一时序电路，写出电路的驱动方程、状态方程以及输出方程。

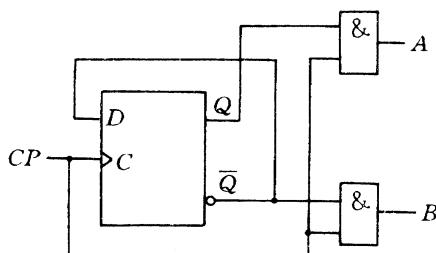


题 38 图

四、设计与计算题：本大题共 4 小题，第 39、40 小题各 8 分，第 41、42 小题各 7 分，共 30 分。

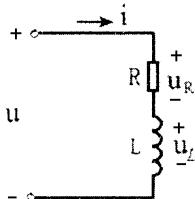39. 电路如题 39 图所示，已知 $u = 220\sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ) \text{ V}$, $R = 30\Omega$, $L = 40mH$ 。


要求计算：(1) 等效复阻抗 Z ; (2) 电流 i ; (3) 电压 u_R 和 u_L 。



题 39 图

40. 共发射极放大电路如题 40 图所示，已知晶体管的 $\beta = 100$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $V_{CC} = 30V$, $R_{B1} = 100K\Omega$, $R_{B2} = 10K\Omega$, $R_E = 1K\Omega$, $R_C = R_L = 4.7K\Omega$, 各电容足够大，对输入信号频率呈短路。要求：

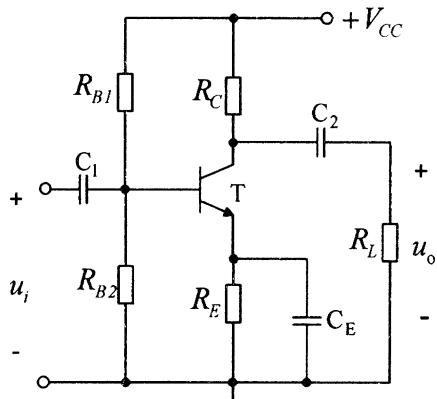- (1) 计算静态集电极电流 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 的值；(2) 计算电压增益 $A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 的值；
- (3) 若 $\dot{U}_i = 10mV$ ，则输出电压 \dot{U}_o 等于多少？



题 40 图

41. 设 $x=AB$ 代表一个两位的二进制正数，试设计一个逻辑电路以实现 $Y=x^2$ ，要求也用二进制数表示。(要求列出：真值表、最简逻辑表达式、逻辑电路图)


42. 题 42 表为 74LS161 真值表，试用 74LS161 设计一个异步置零的 13 进制计数器。

- 要求：(1) 写出 S_{13} 的二进制代码； (2) 写出反馈置零的函数表达式；
 (3) 完成题 42 图的逻辑图连线，并在各输入输出端标上连接信号。

(注：如有需要，可选与非门电路)

题 42 表

CP	$\overline{R_D}$	$\overline{L_D}$	EP	ET	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
↑	1	0	X	X	A	B	C	D	A	B	C	D
X	1	1	0	X	X	X	X	X			保 持	
X	1	1	X	0	X	X	X	X			保 持	
↑	1	1	1	1	X	X	X	X			计 数	

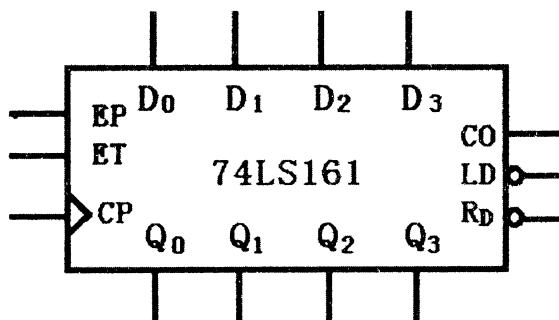

题 42 图